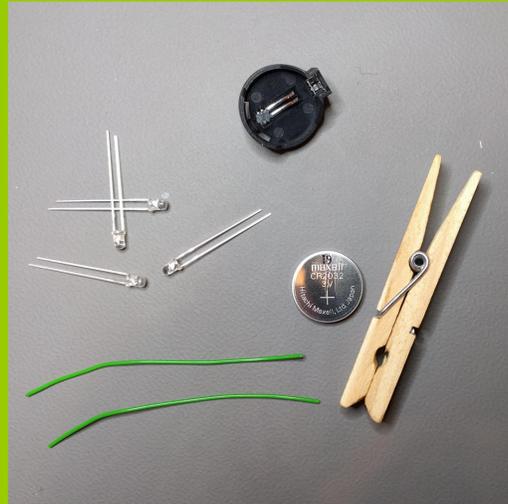


KLAMMERARWAT!

1. Was brauche ich?




- 4 LEDs
- 1 Batteriehalter
- 1 Batterie CR2032
- 2 Kabel
- 1 Holzwäscheklammer

2. Löcher bohren




- Klammer zerlegen und Löcher bohren
- Auf lange Haare und Finger achten!

3. LEDs einstecken

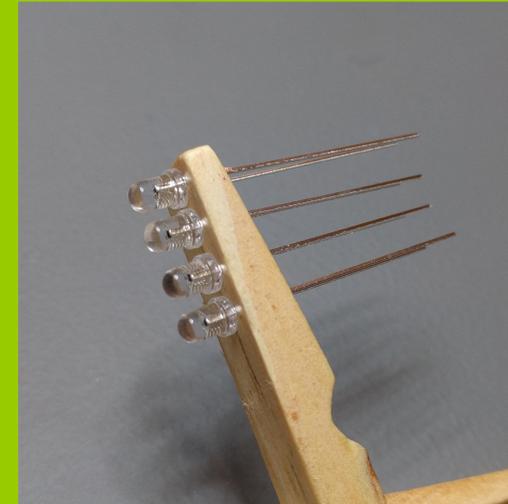


- Die LED-Füßchen sind unterschiedlich lang
- Alle langen Füßchen müssen auf der selben Seite sein!

4. Umbiegen und löten

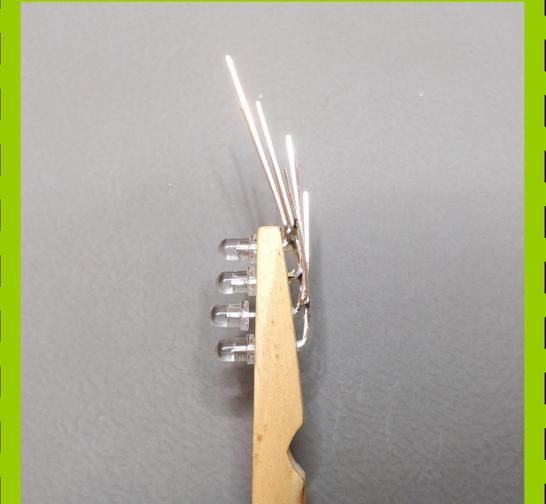

- Füßchen umbiegen, und jeweils die Längen untereinander und die Kurzen untereinander verlöten

5. Kabel anlöten

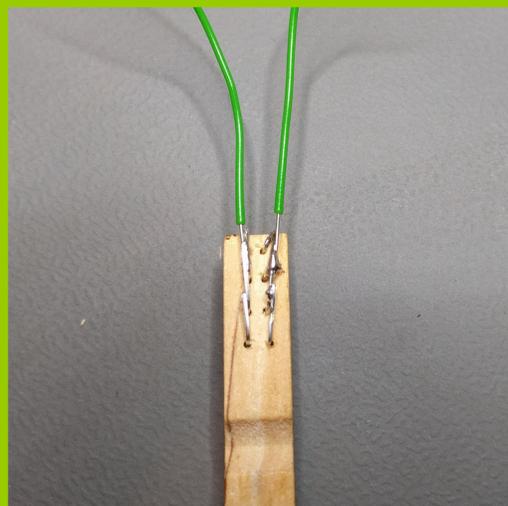


- LED-Füßchen kürzen
- Kabelenden abisolieren
- Je ein Kabel an die kurzen und langen Füßchen löten

6. Nochmal umbiegen



- Füßchen des Batteriehalters nach innen biegen!

7. Batterie-Anschluss

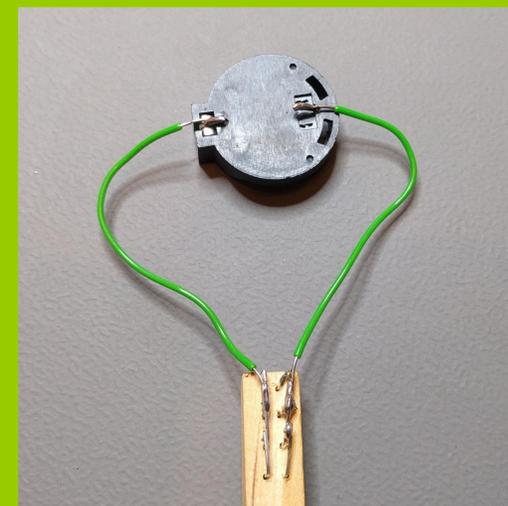

- Batterie in den Halter drücken und die Kabel an den Halter halten
- Festlöten, wenn die LEDs leuchten

8. Zusammenbauen



- Die Wäscheklammer zusammensetzen
- Batteriehalter festkleben
- **Fertig!** \o/